

Introdução à VHDL

Prof. MSc. André Macário Barros

18/03/2019

Agenda

- O que é a VHDL
- partes básicas de um código VHDL (ENTITY, ARCHITECTURE)
- tipo std_logic
- Identificadores, regras léxicas
- biblioteca ieee, pacote std_logic.1164
- comentários, operadores básicos para o pacote std_logic.1164
- conceito de paralelismo da VHDL
- uso de sinais em VHDL
- 4 exemplos, 5 exercícios




O que é a VHDL

- [V]HSIC (*Very High Speed Integrated Circuit*)
[H]ardware [D]escription [L]anguage
 - programa do DoD (*Department of Defense*) dos EUA que, na década de 80, promoveu avanços na área de circuitos integrados. Uma de suas criações foi a VHDL.

O que é a VHDL

- VHDL (*VHSIC Hardware Description Language*) é uma linguagem que permite:
 - a descrição da estrutura de um sistema digital (como pode ser decomposto em subsistemas e como estes podem ser interconectados)
 - especificar o que um sistema faz através de uma forma parecida com a que é usada nas linguagens de programação
 - que um projeto seja simulado antes de ser implementado em um dispositivo
 - que detalhes de subsistemas possam ser abstraídos, assegurando ao projetista focar-se em aspectos mais estratégicos do sistema como um todo

O que é a VHDL – Figura 1

 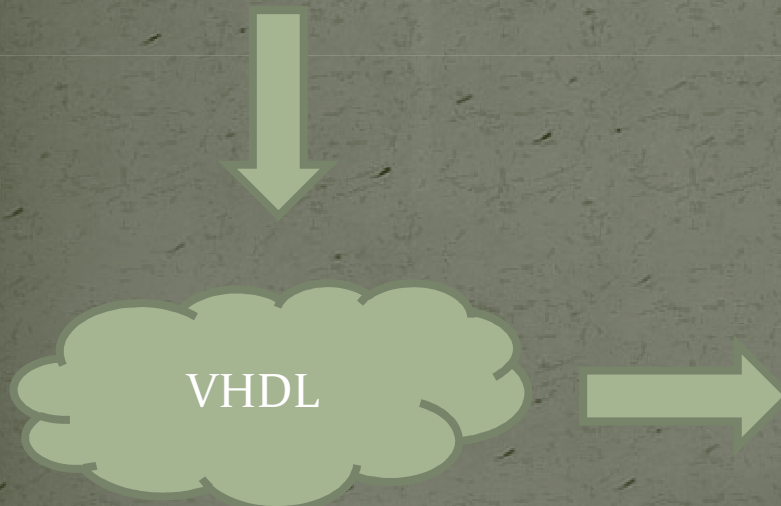 

O Código VHDL – Partes Constituintes

- Um código VHDL é composto por três seções (partes) básicas:
 - bibliotecas;
 - ENTITY; e
 - ARCHITECTURE

O Código VHDL – Partes Constituintes

- A **ENTITY** é a seção do código VHDL destinada a descrever quais são os pinos de entrada, de saída ou de ambas que o sistema digital terá
- A **ARCHITECTURE** é a seção do código VHDL que descreve como que o sistema digital deverá se comportar ao processar as portas da ENTITY
- E a **seção das bibliotecas** é a parte do código VHDL destinada a incluir bibliotecas VHDL para proverem suporte aos tipos de dados e às funções a serem utilizadas nas seções da ENTITY e da ARCHITECTURE

Exemplo 1

- Desenvolva o código VHDL para o circuito digital da Figura 2


 


Figura 2 – Porta AND de três entradas.

Exemplo 1

 

- Solução:

```
01-library ieee;  
02-use ieee.std_logic_1164.all;
```

bibliotecas


```
03-entity porta_and is  
04-port(a, b, c: in std_logic;  
05-      x: out std_logic);  
06-end porta_and;
```

ENTITY

```
07-architecture arq of porta_and is  
08-begin --comentário qualquer  
09-    x <= a and b and c;  
10-end arq;
```

ARCHITECTURE

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
01-library ieee;
```

```
02-use ieee.std_logic_1164.all;
```

- A biblioteca **ieee** e seu pacote **std_logic** são necessárias sempre que forem usadas portas ou sinais que recebam ou forneçam zeros ou uns lógicos, que é o caso das portas **a**, **b**, **c** e **x**. Tendo sido declaradas como **std_logic**, as entradas e saídas poderão assumir outros valores como 'alta impedância' (Z), don't care (-), etc, como serão vistos ao longo desta disciplina.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
03-entity porta_and is
04-port (a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end porta_and;
```

- Linhas 3 e 6: **entity ... is ... end ...;** são palavras-chave, necessárias à declaração de uma ENTITY

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
03-entity porta_and is
04-port (a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end porta_and;
```

- Linha 3: **porta_and** é um identificador também necessário e escolhido pelo projetista. Identificadores podem ter até 26 números ou letras e ainda o caracter “_”. Identificadores precisam começar com uma letra.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
03-entity porta_and is
04-port (a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end porta_and;
```

- Linhas 4 e 5: **port** (...); é o escopo dentro do qual são definidas as entradas e saídas do sistema digital a ser descrito.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
03-entity porta_and is
04-port (a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end porta_and;
```

- Linhas 4 e 5: **a**, **b** e **c** são portas (pinos) do tipo **std_logic** de entrada (**in**) e **x** do mesmo tipo, porém de saída (**out**).

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
03-entity porta_and is
04-port (a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end porta_and;
```

- Linhas 4 e 5: **std_logic** é o tipo de dado atribuído aos pinos de entrada ou saída que passam dessa forma a serem capazes de receber e fornecer níveis lógicos, como '0', '1', 'X', etc.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-  begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```

- Linhas 7 e 10: **architecture ... of ... is ... begin ... end ...;** são as palavras-chave necessárias ao escopo dentro do qual o comportamento do circuito é descrito, isto é, o que o circuito deve fazer.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```

- Linha 7: **arq** é também um identificador escolhido pelo projetista e **porta_and** precisa obrigatoriamente ser o nome do identificador que foi usado na declaração da ENTITY.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```

- Linha 8: -- é a sequência de caracteres que determina que, a partir daquele ponto, naquela linha, inicia-se um comentário dentro do código que o projetista necessita escrever.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```

- Linha 9: **$x \leq a \text{ and } b \text{ and } c$** ; É uma declaração (e não atribuição!) que faz as entradas **a**, **b** e **c** efetuarem entre si um **and** lógico e seu resultado ser direcionado à saída **x**. Declarações sempre terminam com um ;

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```

- Linha 9: a operação **and** apresentada pode ser usada em sinais que pertençam ao pacote **std_logic_1164**. Esta e outras operações já estão pré-definidas em VHDL, como **or**, **xor** e **not**.

Exemplo 1

 


- Descrição:

```
07-architecture arq of porta_and is
08-begin --comentário qualquer
09-    x <= a and b and c;
10-end arq;
```


- Linha 10: **arq** usado nesta linha segue o nome do identificador que foi escolhido previamente na linha 7.

Exemplo 1

 

- Descrição:
- Linhas 1 a 10: VHDL não é *case-sensitive*, logo podem ser usadas maiúsculas, minúsculas, assim como as mesmas podem ser misturadas. Exemplos:
 - `ENTITY porta_and ↔ entity PORTA_AND`
 - `Entity Porta_And ↔ entity porta_and`

Exemplo 1

 

- Descrição:
- Linhas 1 a 10: entre os identificadores e palavras-chaves (não em seu interior), um espaço é igual a n espaços, também não importando para o processo de síntese (a ser explicado futuramente).
- Exemplo:
 - `entity porta_and`
 - `é o mesmo que`
 - `entity porta_and`

Exemplo 2

- Desenvolver o código VHDL para o circuito digital da Figura 3


 


Figura 3 – Circuito combinacional básico.

Exemplo 2

- Solução:

 

```
01-library ieee;
02-use ieee.std_logic_1164.all;

03-entity ccto_basico is
04-port(a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end ccto_basico;


07-architecture arq of ccto_basico is
08-begin
09-    --colocar aqui a função lógica
10-end arq;
```

Mesmas entradas e mesmas saídas. Porém, a linha 9 deve receber uma extensa função lógica

 Exemplo 2

$\text{not}(\text{not}(a) \text{ or } \text{not}(b))$

$\text{not}(a) \text{ or } \text{not}(b)$




$\text{not}(\text{not}(a) \text{ or } \text{not}(b)) \text{ and } b \text{ and } c$

$x \leftarrow \text{not}(\text{not}(a) \text{ or } \text{not}(b)) \text{ and } b \text{ and } c;$

Exemplo 2

- Solução:

 

```
01-library ieee;
02-use ieee.std_logic_1164.all;


03-entity ccto_basico is
04-port(a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end ccto_basico;

07-architecture arq of ccto_basico is
08-begin
09-    x <= not(not(a) or not(b)) and b and c;
10-end arq;
```

Exemplo 3 – sinais e paralelismo

- Reescrever o código VHDL do Exemplo 2 utilizando sinais
- Solução:
 - A função lógica escrita no Exemplo 2 é extensa e pode causar confusão
 - Será apresentada uma solução alternativa, utilizando sinais para a interconexão das saídas internas do sistema digital.
 - Os sinais **s0** ao **s3** da figura a seguir podem aqui ser entendidos como fios utilizados para interligar dois pontos em um proto-board
 - Acompanhe...

Exemplo 3 – sinais

 

```
s0 <= not (a) ;
```

```
s1 <= not (b) ;
```

```
s2 <= s0 or s1;
```


```
s3 <= not (s2) ;
```

```
x <= s3 and b and c;
```

Exemplo 3

sinais

- Solução:

 

```
01-library ieee;
02-use ieee.std_logic_1164.all;

03-entity ccto_basico is
04-port(a, b, c: in std_logic;
05-      x: out std_logic);
06-end ccto_basico;

07-architecture arq of ccto_basico is
08-signal s0, s1, s2, s3: std_logic;
09-begin
09-    s0 <= not(a); s1 <= not(b); s2 <= s0 or s1;
10-    s3 <= not(s2); x <= s3 and b and c;
11-end arq;
```


Exemplo 3 – paralelismo

- A linha 09 pode ser trocada com a linha 10, pois VHDL é uma linguagem essencialmente **concorrente** por ser uma linguagem de **construção de hardware**.
- VHDL **não** é uma linguagem de programação, onde as instruções ocorrem de forma sequencial, uma após a outra (a não ser que seja explicitamente designado através da declaração PROCESS).
- Portanto, as três declarações da linha 09 e as duas da linha 10 estão acontecendo ao mesmo tempo no circuito.

```
09-    s0 <= not(a); s1 <= not(b); s2 <= s0 or s1;
```

```
10-    s3 <= not(s2); x <= s3 and b and c;
```

↔

```
10-    s3 <= not(s2); x <= s3 and b and c;
```

```
09-    s0 <= not(a); s1 <= not(b); s2 <= s0 or s1;
```

Exemplo 3 – precedência

- IMPORTANTE: exceto **not**, as operações **and**, **or**, **nand**, **nor**, **xor** e **xnor** têm a mesma precedência
- Portanto, cuidado ao descrever funções lógicas da eletrônica digital clássica, por exemplo $y = ab + cd$, . Em VHDL deve-se usar parênteses, caso se queira que a função se comporte da forma esperada:
 - `y <= (a and b) or (c and d);`
 - --resulta '1' para abcd='1100' e '1110'
 - ao invés de
 - `y <= a and b or c and d;`
 - --resulta '0' para abcd='1100' e '1110'

Exemplo 4

- Desenvolver um código VHDL para um circuito comparador de 1 *bit*.
- Solução: inicialmente, vamos imaginar o circuito em termos de entradas (**a** e **b**) e saídas (**y**). Veja a Figura 4:



Exemplo 4

- De posse do formato do circuito, estabeleçamos a tabela-verdade que um comparador deve cumprir:



| a | b | y |
|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Exemplo 4

- A função lógica que satisfaz à tabela-verdade pode ser obtida diretamente dos mintermos, não sendo necessário Karnaugh:
 - $y = a'b' + ab$

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>y</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Exemplo 4

- Solução ($y = a'b' + ab$):

```
01-library ieee;
02-use ieee.std_logic_1164.all;

03-entity comparador is
04-port(a, b: in std_logic;
05-      y: out std_logic);
06-end comparador;

07-architecture arq_comp of comparador is
08-begin
09-    y <= (not(a) and not(b)) or (a and b);
10-end arq_comp;
```

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>y</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Exercício 1

- Desenvolva um código em VHDL para o circuito proposto no Exemplo 4. Porém utilize sinais.

Exercício 2

- O circuito do Exemplo 4 pode ser escrito através de uma função lógica menos extensa e que não tem relação com o uso de sinais. Encontre esta função.
- Dica: é um conceito que vem das propriedades básicas das funções lógicas (conceitual – Eletrônica Digital).

Exercício 3

- Desenvolva o circuito digital e o código VHDL correspondente para um circuito GT (*greater than*) de dois *bits*. Utilizar funções lógicas mínimas. Atentar para a ordenação MSB e LSB.

Exercício 4

- Desenvolva o circuito digital e o código VHDL correspondente para um circuito que faça a conversão binário \rightarrow *gray* de três *bits*. Utilizar funções lógicas mínimas. Atentar para a ordenação MSB e LSB.

Exercício 5

- Desenvolva o circuito digital e o código VHDL correspondente para um circuito multiplexador 4×1 . Utilizar funções lógicas mínimas. Atentar para a ordenação MSB e LSB.
- Dica 4×1 significa 4 entradas de dados para uma saída. Para que isso aconteça, duas entradas de endereçamento precisam governar qual entrada deverá ser destinada à saída.

Referências

- CHU, Pong P. **FPGA Prototyping by VHDL examples**. New Jersey (NJ): John Wiley & Sons, 2008. Há 8 exemplares disponíveis na biblioteca. Número de chamada: 621.395 C559f
- PEDRONI, Volnei. **Feletrônica Digital Moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Há 12 exemplares disponíveis na biblioteca. Número de chamada: 621.395 C559f